
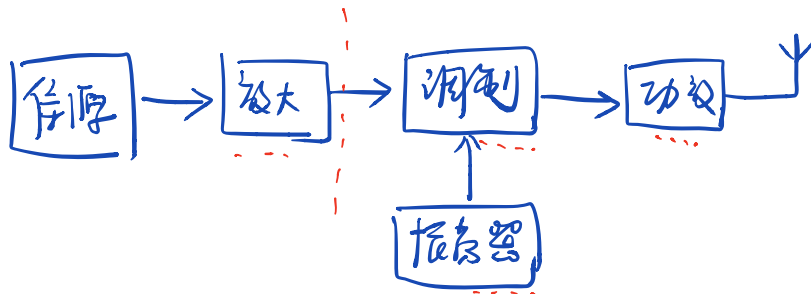


第二章 高频信号放大器

收发信机:

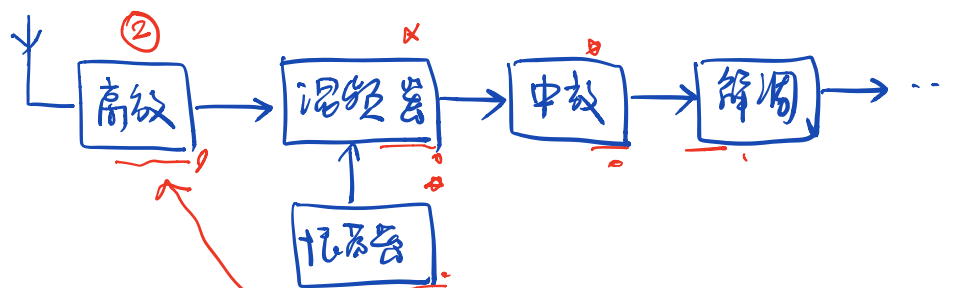

接收机:



模块: $\begin{cases} R, L, C \\ \text{晶体管} \end{cases}$

- 2.1 选频网络 (R, L, C) * [2-3次]
- 2.2 小信号谐振放大器 2次

2.1 选频网络




2.1.1 LC谐振回路 (并联谐振回路, 串联谐振回路)

① 物理特性.

导线电阻:

[趋肤效应]

等效交流电阻:

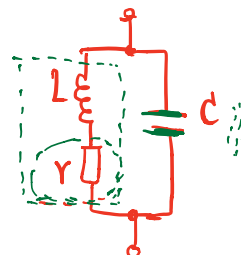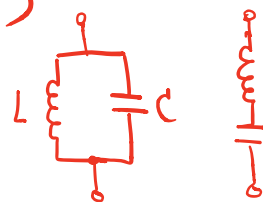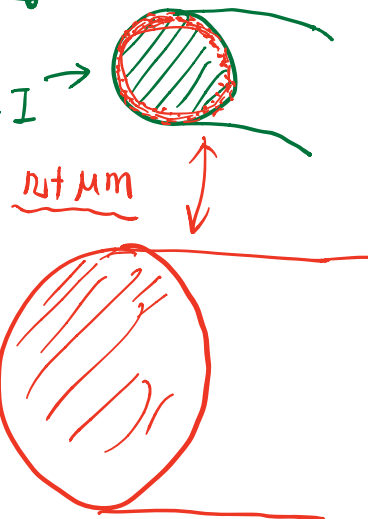


② 阻抗计算 (R, L, C)

回顾 (电路, 模电)

$$\begin{cases} R: \Omega \\ L: X_L = j\omega L \quad \mu H, nH \\ C: X_C = \frac{1}{j\omega C} \quad \mu F, pF \end{cases}$$

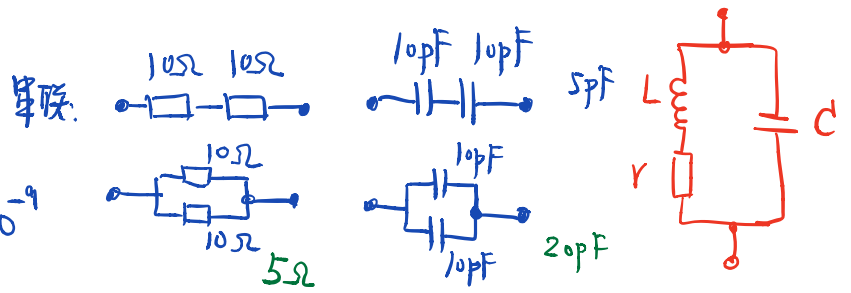$10^{-6} \quad 10^{-9}$
 $10^{-6} \quad 10^{-12}$



✓ L: 10MHz, 2μH, $X_L = j\omega L = j \times 6.24 \times 10^7 \times 2 \times 10^{-6} \approx j125\Omega$

✓ C: 10MHz, 130pF, $X_C = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{6.24 \times 10^7 \times 1.3 \times 10^{-10}} = -j \frac{1000}{6.24 \times 1.3} \approx -j125\Omega$

eg1:
 $Z = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0$

eg2:
 $Z = \frac{j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{L/C}{j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} = \infty$

eg3:
 $Z = 1\Omega$

eg4:
 $Z = \frac{(r + j\omega L) \frac{1}{j\omega C}}{(r + j\omega L) + \frac{1}{j\omega C}} \approx \frac{j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C}}{r + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$

$$= \frac{L/C}{r} = \frac{2 \times 10^{-6}}{1.3 \times 10^{-10}} = \frac{2}{1.3} \times 10^4 \approx 15.4 K\Omega$$


$$P = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$Z = \frac{P^2}{r} = R_p$$

并联谐振回路 阻抗等效电阻.

问题:
r 越小, R_p (大, 小)

谐振频率:

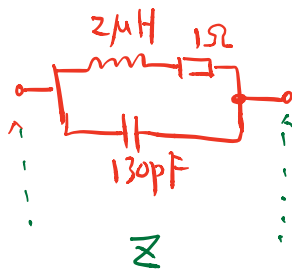

$$Z \approx \frac{L/C}{r + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$


$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{6.28 \times \sqrt{2 \times 10^{-6} \times 1.3 \times 10^{-10}}}$$

$$= \frac{10^8}{6.28 \times \sqrt{2.6}} \approx 101 \text{ MHz}$$

③ 品质因数 Q, 理想电感, 电容.

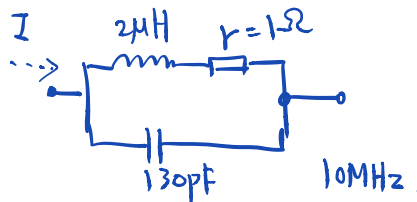


$$Q = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{\omega_0 C} \cdot \frac{1}{r}$$

$$|X_L| = \omega_0 L \approx 125 \Omega, Q = 125$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \frac{L}{r} = \sqrt{\frac{L}{C}} / r = P / r$$

①

$$Q = P / r$$

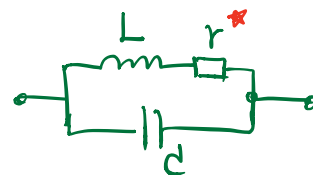

$$R_p = \frac{L/C}{r} = P^2 / r$$


$$P = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-6}}{1.3 \times 10^{-10}}}$$

$$P = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{1.3}} \times 100 \approx 124$$

$$Q \approx 125$$

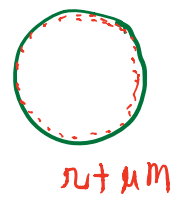
$$R_p = Q \cdot P \approx 15.4 \text{ k}\Omega$$



mm + μm

③

$$R_p = \frac{P^2}{r} = Q^2 \cdot r$$

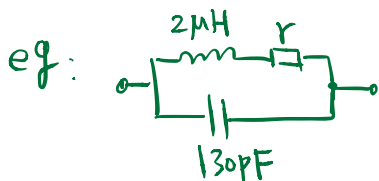


L = 2μH, C = 130pF, Q ≈ 125, 求 r, R_p?

$$P = \sqrt{\frac{L}{C}}, R_p = Q^2 \cdot r, Q = \frac{P}{r} \Rightarrow r = \frac{P}{Q}$$

r, R_p 与 Q 有什么关系?

$$R_p = Q^2 \cdot r = Q \cdot Q \cdot r = Q^2 \cdot r$$

④ 谐振回路 (幅频特性, 相频特性) ω_0 附近.

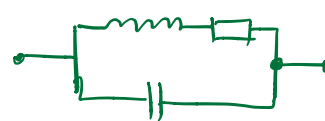

$$Z = \frac{L/C}{r + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} = \frac{\frac{L}{Cr}}{1 + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})/r} = \frac{R_p}{1 + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})/r}$$

$$(\omega L - \frac{1}{\omega C})/r = \frac{\omega_0 L}{r} \left[\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{1}{\omega_0 L} \cdot \frac{1}{\omega C} \right] \frac{\frac{1}{LC} = \omega_0^2}{\omega_0^2} Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$$

$$= Q \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega_0 \omega} = Q \frac{(\omega + \omega_0)(\omega - \omega_0)}{\omega_0 \omega} \xrightarrow{\omega \rightarrow \omega_0} Q \frac{2\omega_0 \cdot \Delta\omega}{\omega_0^2}$$

$$= Q \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}$$

$$Z = \frac{R_p}{1 + jQ \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}}$$



$$\begin{cases} |Z| = \frac{R_p}{\sqrt{1 + \left(Q \cdot \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}\right)^2}} \\ \phi = -\arctan\left(Q \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}\right) \end{cases}$$

$$\Delta\omega = 0, |Z| = R_p$$