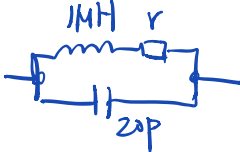


第四章 高频小信号放大器

1. 作业.  , $Q=100$, f_0 , R_p , $BW_{0.7}$

$$Z = \frac{(r+j\omega L) \cdot \frac{1}{j\omega C}}{(r+j\omega L) + \frac{1}{j\omega C}} \approx \frac{L/C}{r+j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$

① $\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{6.28 \times \sqrt{10^{-6} \times 20 \times 10^{-12}}} \approx 33.6 \text{ MHz}$


② $Z = \frac{L/C}{r} = \frac{P^2}{r} = R_p = Q_p = 100 \times \sqrt{\frac{10^{-6}}{20 \times 10^{-12}}} \approx 22.4 \text{ k}\Omega$

$$P = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

③ $Q = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \frac{L}{r} = \sqrt{\frac{L}{C}} / r = \frac{P}{r}$


④ $BW_{0.7} = \frac{f_0}{Q} = \frac{33.6 \times 10^6}{100} = 336 \text{ kHz}$

2.

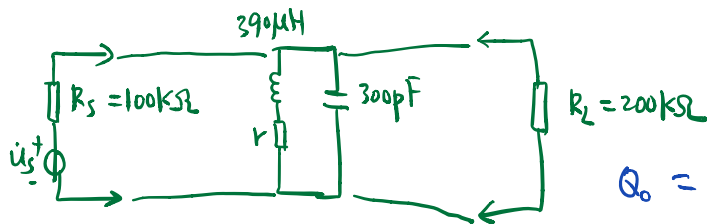

$Q_0=100$, f_0 , R_p , $BW_{0.7}$

$$Q_0 = \frac{\omega_0 L}{r}$$

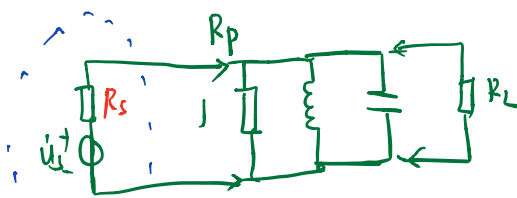

$$Q_0 = \frac{R_p}{\omega_0 L}, \quad Q_e = \frac{R_e}{\omega_0 L}$$

$$\frac{Q_e}{Q_0} = \frac{R_e}{R_p}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{6.28 \times \sqrt{390 \times 10^{-6} \times 300 \times 10^{-12}}} \approx 465 \text{ kHz}$$

$100 \text{ k}\Omega // 100 \text{ k}\Omega$

$$R_p = Q_p = 100 \times \sqrt{\frac{390 \times 10^{-6}}{300 \times 10^{-12}}} \approx 114 \text{ k}\Omega$$

$$Q_e = \frac{R_e}{R_p} \cdot Q_0, \quad R_e = R_s // R_p // R_L = \frac{100 \text{ k}\Omega // 114 \text{ k}\Omega // 200 \text{ k}\Omega}{50 \text{ k}\Omega} \approx 42 \text{ k}\Omega$$


$$= \frac{42 \times 10^3}{114 \times 10^3} \cdot 100 \approx 36.8$$

$$BW_{0.7} = \frac{f_0}{Q_e} = \frac{465 \times 10^3}{36.8} \approx 12.6 \text{ kHz}$$

电压谐振曲线: $\left| \frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_p} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(Q \frac{2\omega f}{f_0} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad = \frac{1}{10}$

$BW_{0.7} \approx 2\Delta f = \frac{f_0}{Q}$

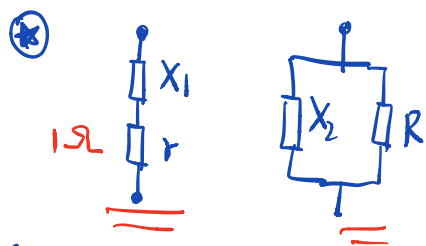$BW_{0.1} \approx \frac{f_0}{Q} \cdot 10$



$Q = 100$

$$\begin{cases} Z_1 = r + jX_1 \\ Z_2 = \frac{jRX_2}{R + jX_2} = \frac{jRX_2(R - jX_2)}{(R + jX_2)(R - jX_2)} = \frac{RX_2^2}{R^2 + X_2^2} + j \frac{R^2X_2}{R^2 + X_2^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y = \frac{RX_2^2}{R^2 + X_2^2} = \frac{R}{Q^2 + 1} \\ X_1 = \frac{R^2X_2}{R^2 + X_2^2} = \frac{X_2}{1 + 1/Q^2} \end{cases}$$


$Q = \frac{|X_1|}{r} = \frac{R}{|X_2|}$

$R = r(1 + Q^2)$

$X_2 = X_1(1 + 1/Q^2)$

阻抗变换:

1° 变压器阻抗变换 (理想)

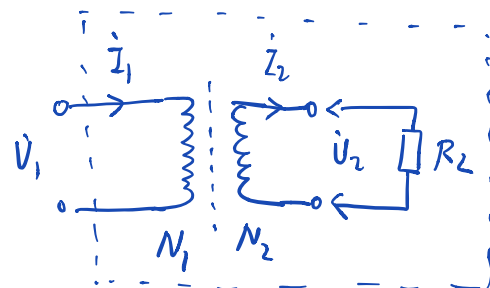


$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$

$\frac{\dot{U}_2^2}{R_L} = \frac{\dot{U}_1^2}{R_L'}$




$\frac{\dot{U}_1^2}{\dot{U}_2^2} = \frac{R_L'}{R_L} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = n^2$

$R_L' = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \cdot R_L$

$N_1 > N_2, n > 1. \quad R_L' \leq R_L$

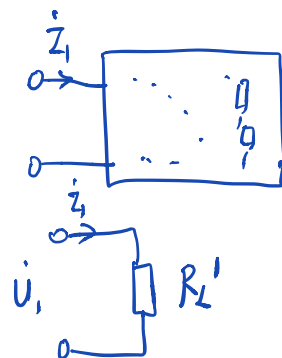

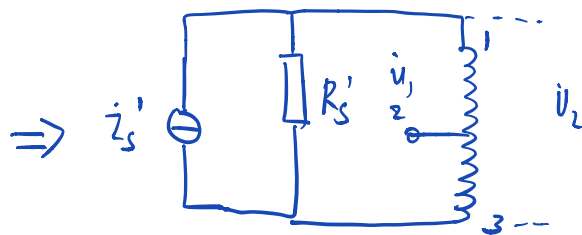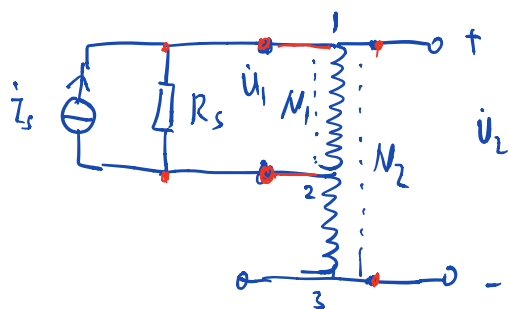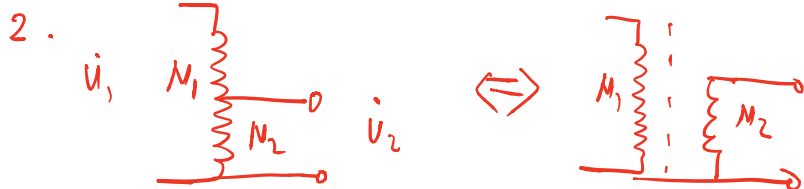例: $R_L = 1k\Omega, N_1 = 10, N_2 = 2, R_L' = ? \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \cdot R_L = 25k\Omega$



$$\frac{I_s'}{R_s'} = \frac{I_s}{R_s} \quad ?$$


$$\frac{I_s'}{R_s'} = \frac{u_2}{R_s'} = \frac{u_2}{R_s} = \frac{u_2}{u_1} \cdot \frac{u_1}{R_s} = \frac{u_2}{u_1} \cdot \left(\frac{u_1}{u_2} \right)^2 = \frac{u_1}{u_2}$$

$$I_s = \frac{u_1}{R_s}$$

$$\frac{I_s'}{I_s} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2}$$


2° 电容分压阻抗变换:
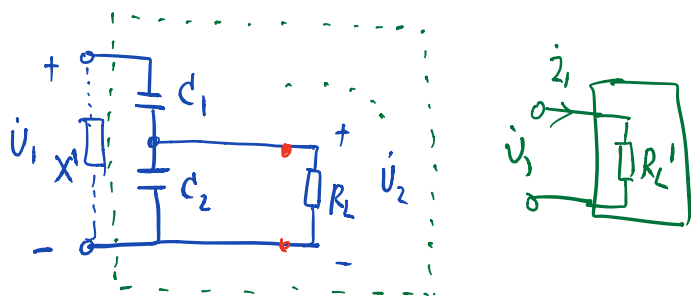
$$\frac{u_2^2}{R_L} = \frac{u_1^2}{R_L'}, \quad R_L' = \left(\frac{u_1}{u_2} \right)^2 \cdot R_L$$



$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{\frac{1}{\omega C_2}}{\frac{1}{\omega C_1}}$$
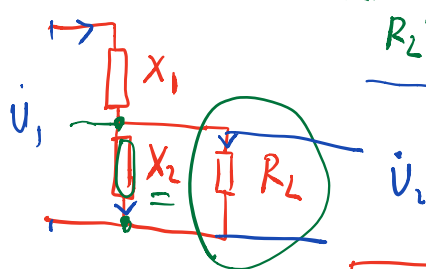
$$R_L \gg \left(\frac{1}{\omega C_2} \right)$$




$$R_L' \geq R_L$$

$$= \frac{C_1}{C_2} \Rightarrow \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

$$R_L' = \left(\frac{C_1 + C_2}{C_1} \right)^2 \cdot R_L$$

eg:

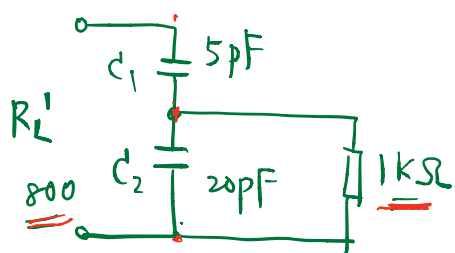


$$f = 100 \text{ MHz}$$

$$\left| \frac{1}{\omega C_2} \right| = \frac{1}{6.28 \times 10^8 \times 20 \times 10^{-12}} \approx 80 \Omega$$

$$R_L' = \left(\frac{25}{5} \right)^2 \cdot 1 \text{ k}\Omega = 25 \text{ k}\Omega$$

$$f = 10 \text{ MHz}, \quad \left| \frac{1}{\omega C_2} \right| = 800 \Omega$$

全练习


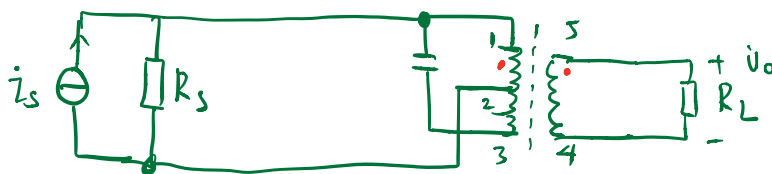


$$n_{12} = 10, \quad n_{23} = 40, \quad n_{45} = 5$$

$$L_3 = 8.4 \mu\text{H}, \quad Q_0 = 100, \quad C = 51 \text{ pF}$$

$$R_s = 10 \text{ k}\Omega, \quad I_s = 1 \text{ mA}, \quad R_L = 2.5 \text{ k}\Omega$$

求 Q_e , $BW_{0.7}$, $|U_o|$.

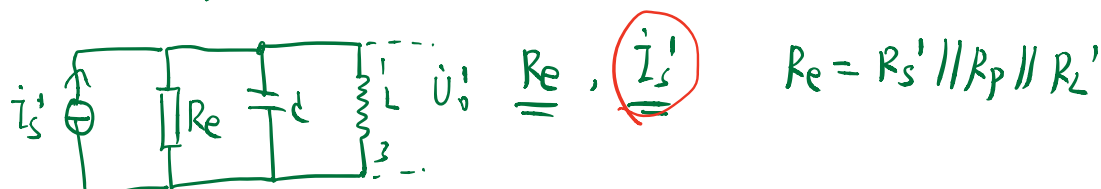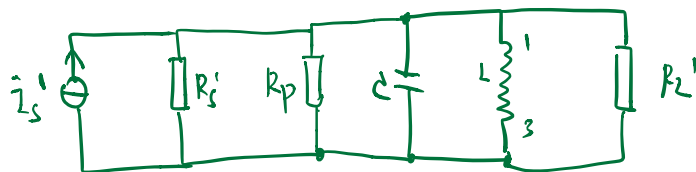

$$\textcircled{1} R_L' = \left(\frac{n_{13}}{n_{45}} \right)^2 \cdot R_L = 250 \text{ k}\Omega$$

$$\textcircled{2} R_p = \frac{L}{C \gamma} = Q_p = 100 \times \sqrt{\frac{8.4 \times 10^{-6}}{51 \times 10^{-11}}} \approx 40.6 \text{ k}\Omega$$

$$\textcircled{2} R_s' = \left(\frac{n_{13}}{n_{12}} \right)^2 \cdot R_s = 250 \text{ k}\Omega$$

$$R_e = 250 \text{ k}\Omega // 250 \text{ k}\Omega // 40.6 \text{ k}\Omega \approx 30.6 \text{ k}\Omega$$

$$\textcircled{3} |I_s'| = \frac{n_{12}}{n_{13}} |I_s| = 0.2 \text{ mA}$$

$$U_o' = I_s' \cdot R_e = 0.2 \times 10^{-3} \times 30.6 \times 10^3 = 6.1 \text{ V}$$

$$U_o = \frac{n_{45}}{n_{13}} \cdot U_o' \approx 0.61 \text{ V}$$